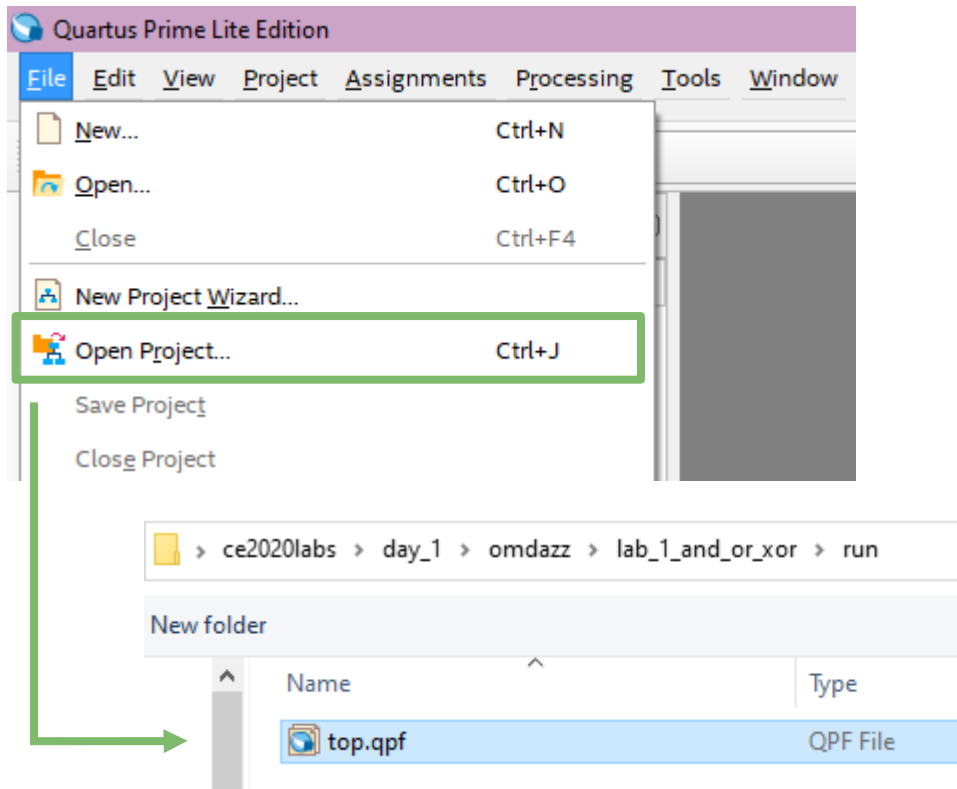


Комбинационная логика на ПЛИС. Последовательностная логика на ПЛИС: схемы с тактовым сигналом и состоянием.


Открытие проекта в Quartus

В Quartus откройте в меню “File” → “Open Project...”


Запустите файл `top.qpf` из директории `run`



или

 


Работа с проектом Quartus

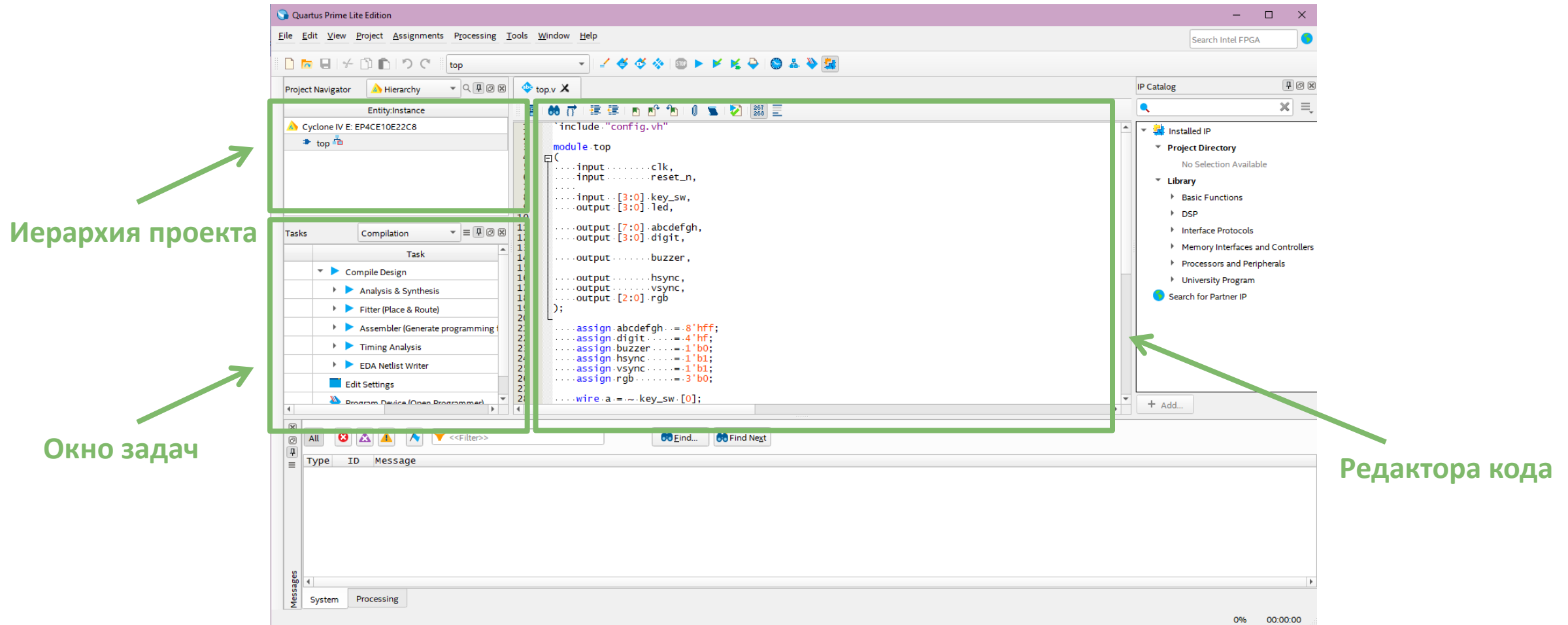

Генерация прошивки для ПЛИС

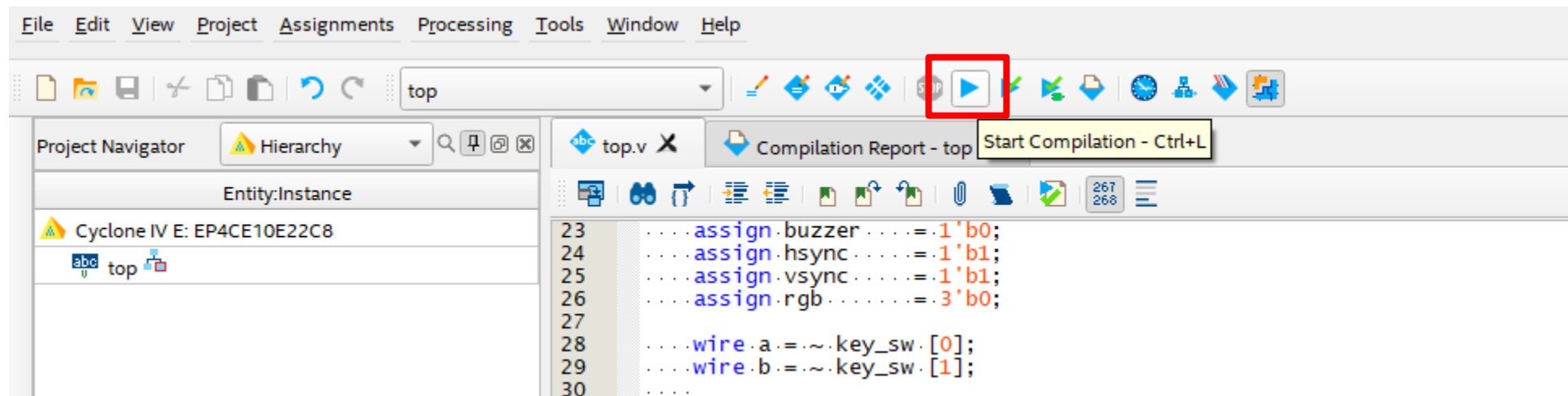1. Запустите компиляцию проекта через кнопку “Start Compilation”



Генерация прошивки для ПЛИС

2. Проверьте наличие ошибок и исправьте их

The screenshot displays the Quartus Prime IDE interface during a compilation process. The 'Task' pane on the left shows a list of tasks, with 'Compile Design' and 'Analysis & Synthesis' marked with red 'X' icons, indicating failure. The 'Messages' pane at the bottom shows a list of messages, including several errors (marked with red 'X') and warnings (marked with yellow 'W'). The errors include a Verilog HDL syntax error at top.v(40) near text: "assign"; expecting ";", and a design unit "top" at top.v(3) due to previous errors. The messages pane also shows that the Quartus Prime Analysis & Synthesis was unsuccessful, with 2 errors and 0 warnings, and that the full compilation was unsuccessful, with 4 errors and 0 warnings.

Task

- Compile Design
- Analysis & Synthesis
- Fitter (Place & Route)
- Assembler (Generate programming)
- Timing Analysis
- EDA Netlist Writer
- Edit Settings
- Program Device (Open Programmer)

Flow Messages

- Flow Suppressed Messages

Total logic elements N/A until Partition Merge

Total registers N/A until Partition Merge

Total pins N/A until Partition Merge

Total virtual pins N/A until Partition Merge

Total memory bits N/A until Partition Merge

Embedded Multiplier 9-bit elements N/A until Partition Merge

Total PLLs N/A until Partition Merge

Memory Interfaces and Controllers

Processors and Peripherals

University Program

Search for Partner IP


+ Add...

All [Icons] <<Filter>> Find... Find Next

Type	ID	Message
Information	20032	Parallel compilation is enabled and will use up to 4 processors
Error	10170	Verilog HDL syntax error at top.v(40) near text: "assign"; expecting ";". Check for and fix any syntax errors that appear immediately before or at the specified
Error	10112	Ignored design unit "top" at top.v(3) due to previous errors
Information	12021	Found 0 design units, including 0 entities, in source file /users/frar/desktop/ce2020labs/day_1/omdazz/lab_1_and_or_xor/top.v
Error	293001	Quartus Prime Analysis & Synthesis was unsuccessful. 2 errors, 0 warnings
Error	293001	Quartus Prime Full Compilation was unsuccessful. 4 errors, 0 warnings

Генерация прошивки для ПЛИС

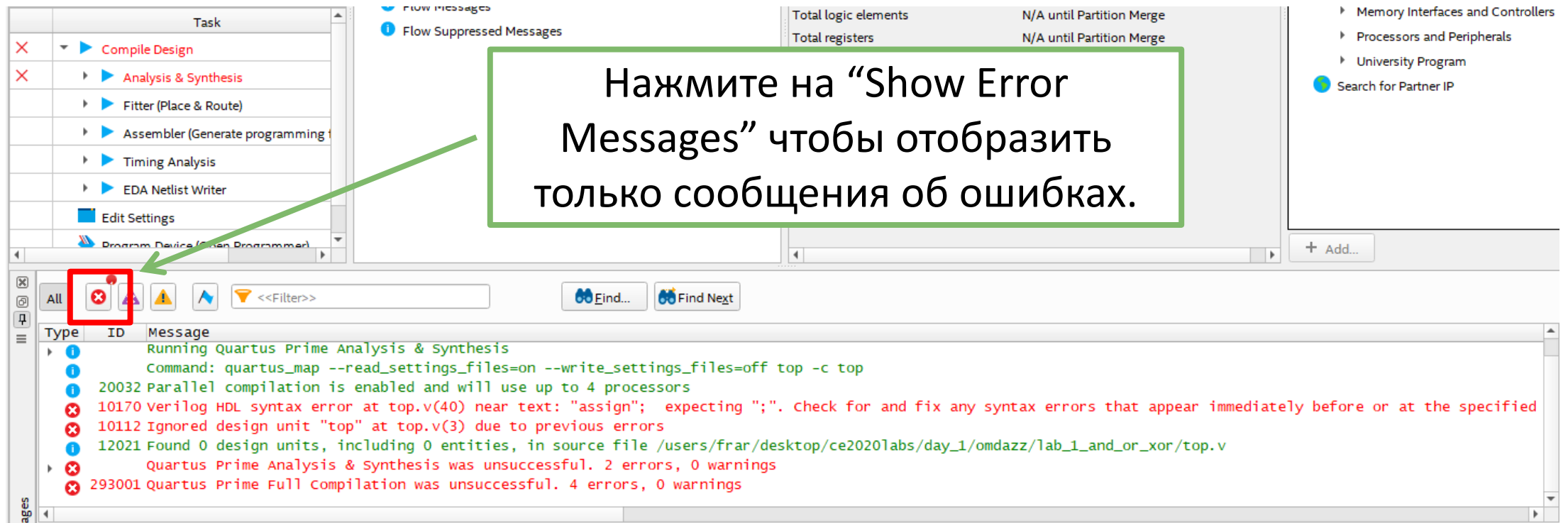2. Проверьте наличие ошибок и исправьте их




Нажмите на “Show Error Messages” чтобы отобразить только сообщения об ошибках.

The screenshot shows the Quartus Prime IDE interface. The 'Messages' window at the bottom displays a list of messages with columns for Type, ID, and Message. The messages include:

- Running Quartus Prime Analysis & Synthesis
- Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off top -c top
- 20032 Parallel compilation is enabled and will use up to 4 processors
- 10170 Verilog HDL syntax error at top.v(40) near text: "assign"; expecting ";"
- 10112 Ignored design unit "top" at top.v(3) due to previous errors
- 12021 Found 0 design units, including 0 entities, in source file /users/frar/desktop/ce2020labs/day_1/omdazz/lab_1_and_or_xor/top.v
- Quartus Prime Analysis & Synthesis was unsuccessful. 2 errors, 0 warnings
- 293001 Quartus Prime Full Compilation was unsuccessful. 4 errors, 0 warnings


Запись прошивки в ПЛИС

3. Нажмите на кнопку “Programmer”

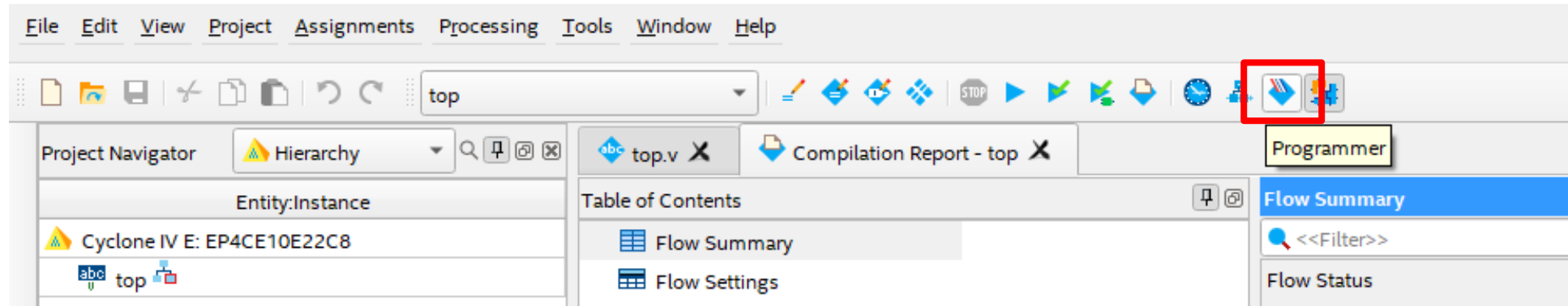


Запись прошивки в ПЛИС

4. В открывшемся окне нажмите на “Start”

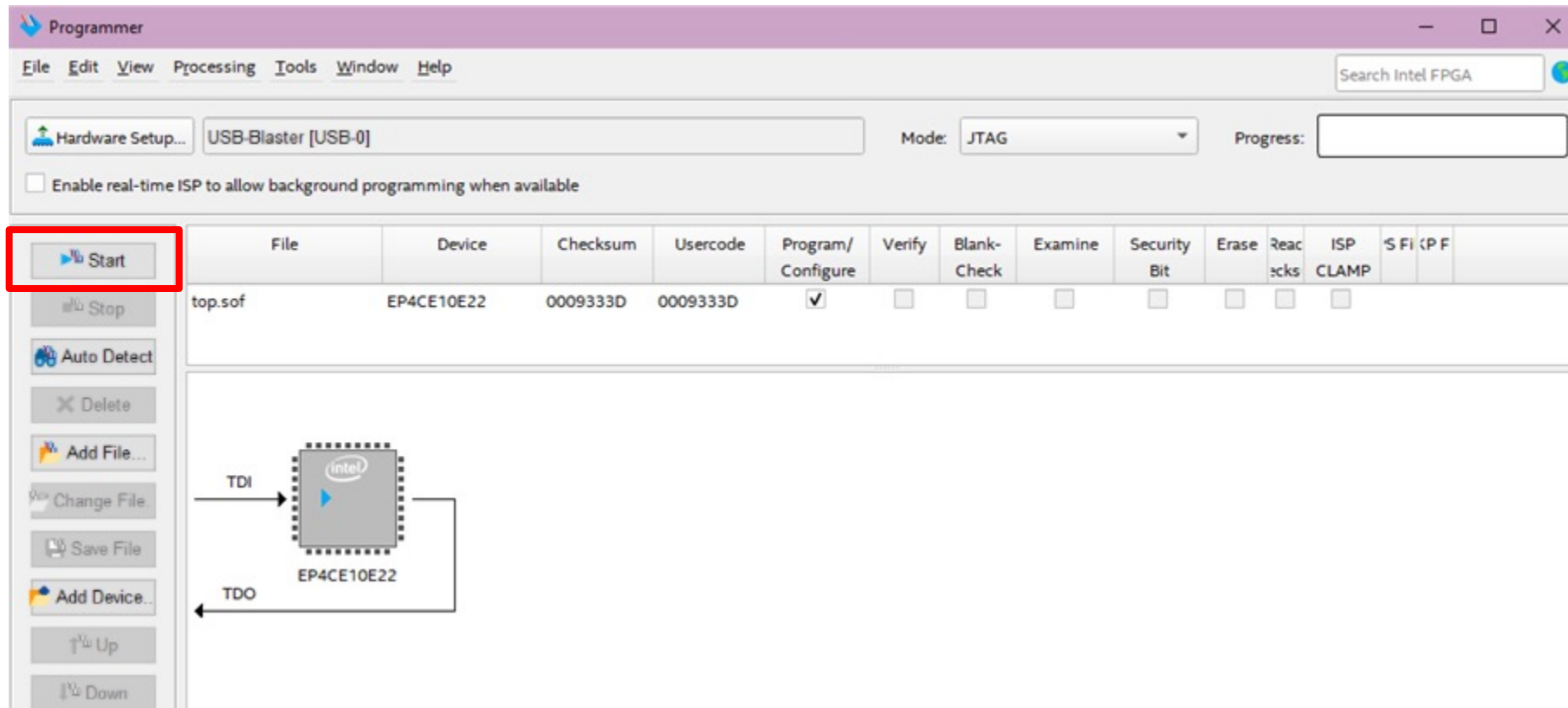

Упражнение с логическими элементами

 

Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA

Вывод результатов логических операций над входными воздействиями с кнопок на светодиоды.

Упражнение с логическими элементами

```
module top
(
    ...
    input  [3:0] key_sw,
    output [3:0] led,
    ...
);
...

// Exercise 1: Change the code below.
// Assign to led [2] the result
of AND operation

assign led [2] = 1'b0;
```

endmodule

```
module top
(
    ...
    input  [3:0] key_sw,
    output [3:0] led,
    ...
);
...

// Exercise 2: Change the code below.
// Assign to led [3] the result of
XOR operation
// without using "^" operation.
// Use only operations "&", "|", "~"
and parenthesis

assign led [3] = 1'b0;
```

endmodule

Основные операции Verilog HDL

Символ	Назначение
{ }	Конкатенация (concatenation)
+ - * /	Арифметические (arithmetic)
%	Модуль (modulus)
> >= < <=	Отношения (relational)
!	Логическое отрицание (logical NOT)
&&	Логическое И (logical AND)
	Логическое ИЛИ (logical OR)

Основные операции Verilog HDL

Символ	Назначение
==	Логическое равенство (logical equality)
!=	Логическое неравенство (logical inequality)
===	Идентичность (case equality)
!==	Не идентичность (case inequality)
~	Побитовая инверсия (bit-wise NOT)
&	Побитовое И (bit-wise AND)
	Побитовое ИЛИ (bit-wise OR)


Основные операции Verilog HDL

Символ	Назначение
<<	Сдвиг влево (left shift)
>>	Сдвиг вправо (right shift)
<<<	Циклический сдвиг влево (arithm. left shift)
>>>	Циклический сдвиг вправо (arithm. right shift)
?:	Тернарный оператор (ternary)


Упражнение с логическими элементами

1. Присвойте `led[2]` результат операции И (AND).
2. Присвойте `led[3]` результат операции исключающего ИЛИ (XOR) **без использования** ее оператора.

Упражнение с логическими элементами

 

 
Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор



Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA


Вывод статичных значений на семисегментный индикатор.
Взаимодействие с семисегментным индикатором через кнопки.

Семисегментный индикатор

 


Dec	4-bit шина				7-сегментный индикатор						
	3	2	1	0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Семисегментный индикатор

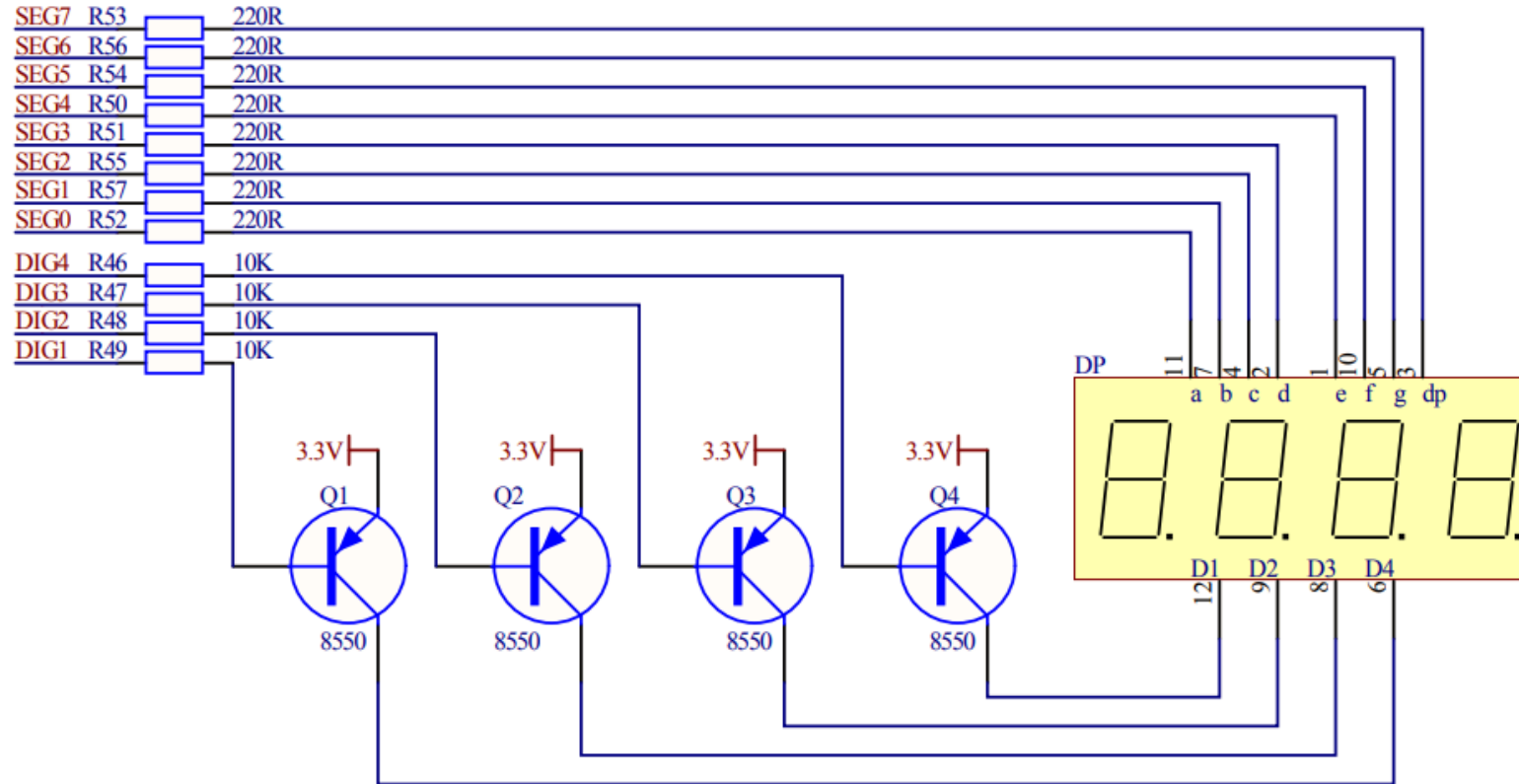

Семисегментный индикатор

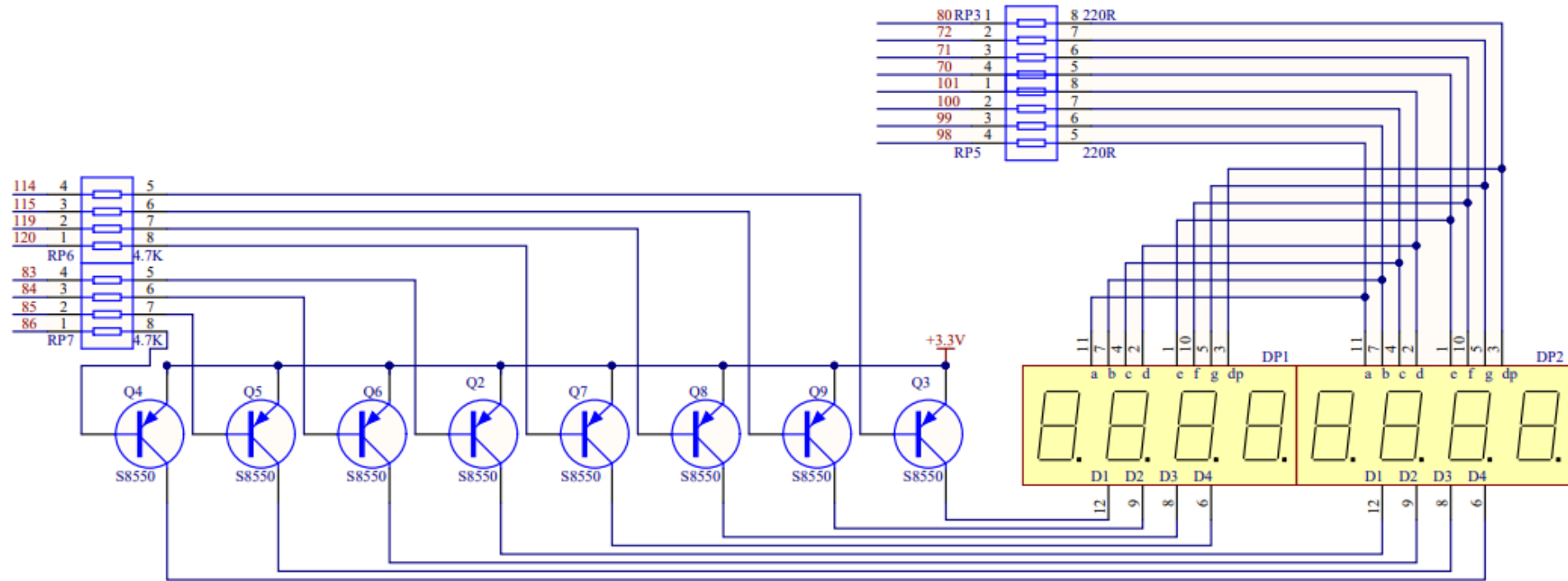

Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор

```
module top
(
    ...
    input  [3:0] key_sw,
    output [3:0] led,
    output [7:0] abcdefgh,
    output [3:0] digit,
    ...
);
    ...
    // Exercise 1: Display the first letters
    // of your first name and last name instead.
    assign abcdefgh =
    assign digit =
```

```
module top
(
    ...
);
    ...
    // Exercise 2: Display letters of a
    // 4-character word
    // using this code to display letter
    // of ChIP as an example
    reg [7:0] letter;
    always @*
        case (key_sw)
            4'b0111: letter = C;
            ...
        endcase

    assign abcdefgh = letter;
```

Verilog HDL. Case


//многовходовые мультиплексоры и дешифраторы можно описывать через case

```
reg [3:0] c;  
wire [1:0] option;  
wire [7:0] a, b, c, d;  
reg [7:0] e;  
always @(a or b or c or d or option) begin  
case (option)  
0: e = a;  
1: e = b;  
2: e = c;  
3: e = d;  
endcase  
end
```

Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор

 1. Выведите первые буквы своего имени и фамилии на семисегментный индикатор.
2. Выведите слово CHIP на семисегментный индикатор.

Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор





Последовательная логика



Проблема вычислений в комбинационной логике.

Вычисления начинаются при изменении входов логики.

  Как понять когда результат на выходе комбинационной логики будет готов для дальнейших вычислений?




Contamination and propagation delays.

Contamination delay

Входы изменились, но на выходе результат пока что нестабильный.

Propagation delay

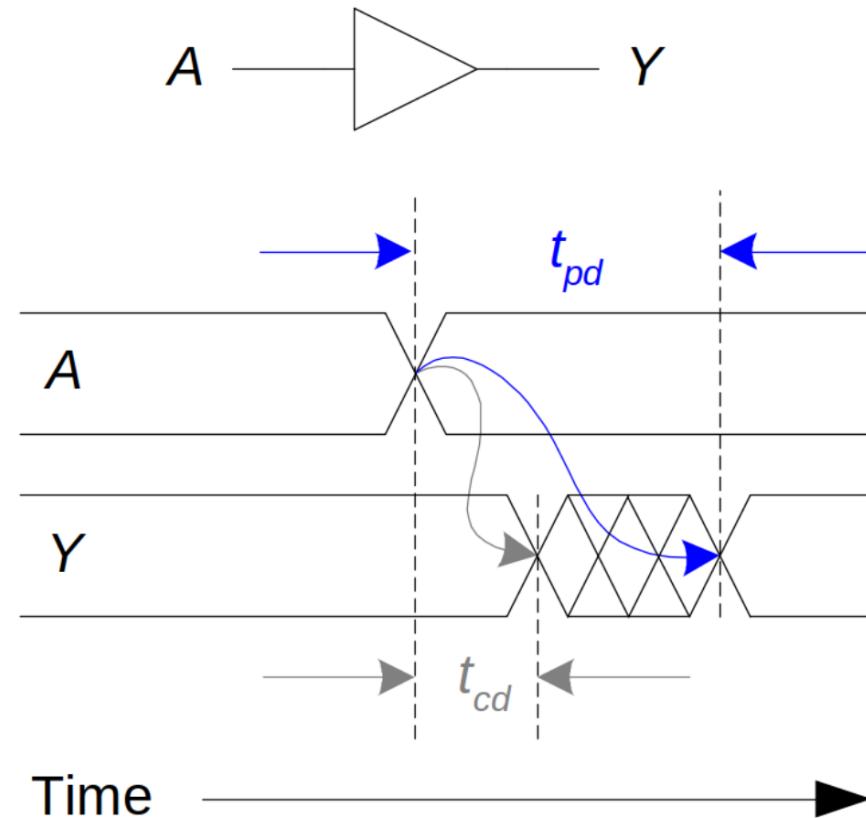Стабильный результат на выходе комбинационной схемы.




Использование тактового сигнала.

Перед завершением вычислений выходные данные могут содержать случайные значения.

Как логике узнать когда результаты готовы и могут использоваться на следующем этапе вычислений?


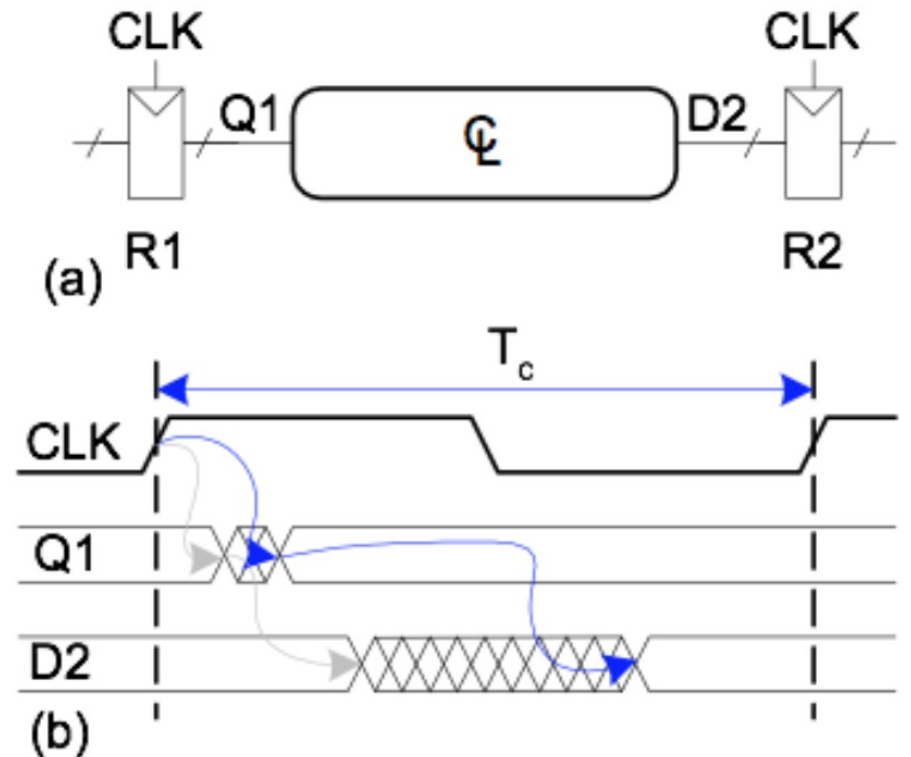
Вычисления можно синхронизировать с помощью специального сигнала – сигнала тактирования.





Последовательная логика





D-триггер

  


D-триггер. Сигнал сброса

  

D-триггер. Сигнал разрешения

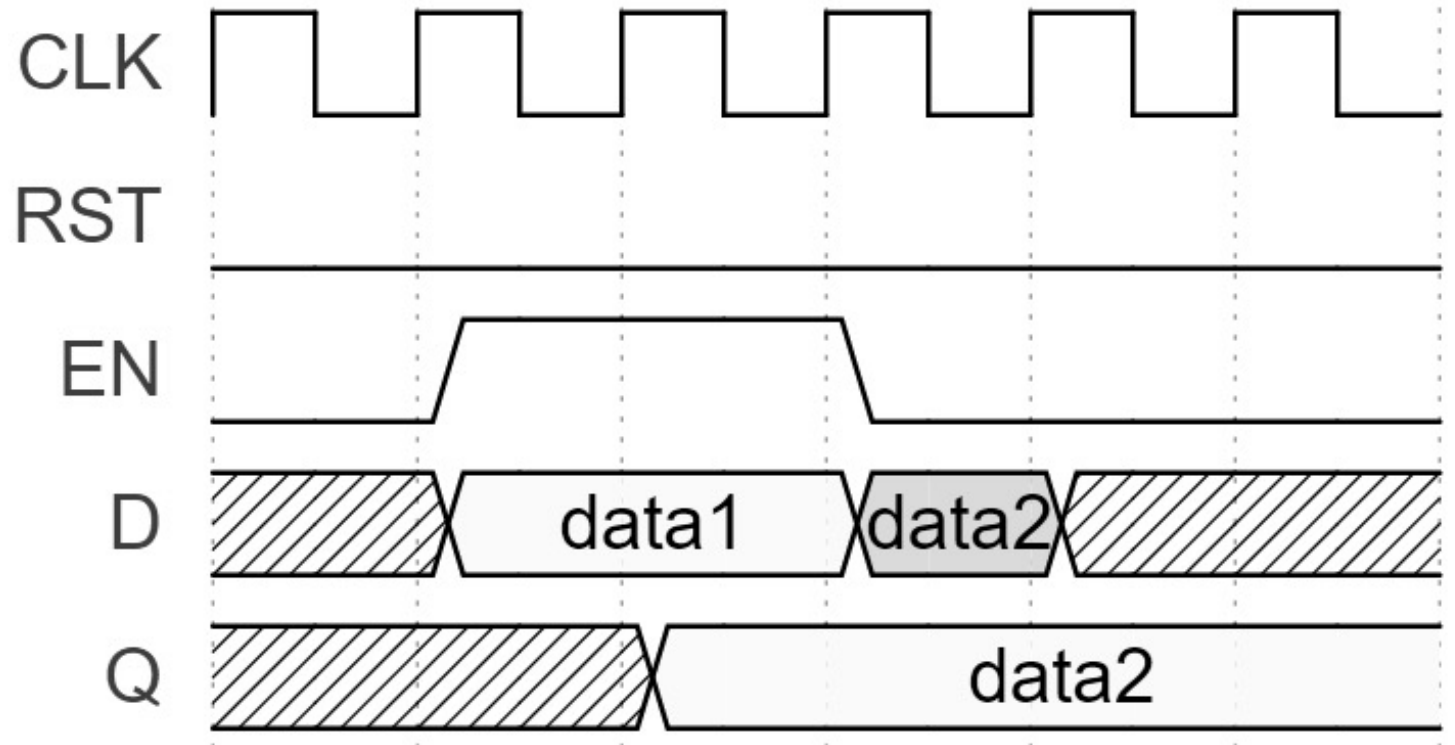 

D-триггер. Verilog HDL

 


```
module my_reg
(
    input CLK,
    input RST,
    input EN,
    input D,
    output Q
);

reg OUT;
always @(posedge CLK) begin
    if(RST) OUT <= 1'b0; else OUT <= D;
end
assign Q = OUT;

endmodule
```


D-триггер. Новый синтаксис

 

```
module my_reg
(
    input CLK,
    input RST,
    input EN,
    input D,
    output Q
);


    reg OUT;
    always @(posedge CLK) begin
        if(RST) OUT <= 1'b0; else OUT <= D;
    end
    assign Q = OUT;

endmodule
```

Использование ключевого слова reg

Использование конструкции if-else

Упражнение со счетчиком

 

Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA

Вывод значений счетчика на светодиоды. Использование кнопок для изменения направления счета.

Упражнение со счетчиком

```
module top
(
    ...
);
    ...
    reg [31:0] cnt;
    always @ (posedge clk or posedge reset)
        if (reset)
            cnt <= 32'b0;
        else
            cnt <= cnt + 32'b1;

    assign led = ~ cnt [27:24];

endmodule
```

```
module top
(
    ...
);
    ...
    wire key = key_sw [0];

    reg key_r;
    always @ (posedge clk or posedge reset)
        if (reset)
            key_r <= 1'b0;
        else
            key_r <= key;


    wire key_pressed = ~ key & key_r;

endmodule
```


Упражнение со счетчиком

1. Свободно запустите счетчик. Как **изменить скорость мигания светодиодов?**
2. **Измените дизайн.** Например, добавьте управление направлением счета кнопками.

Упражнение со счетчиком

 

Упражнение со сдвиговым регистром

 

Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA

Управление мерцанием светодиодов и семисегментного индикатора при помощи последовательной логики и воздействий на кнопки управления на плате.

Упражнение со сдвиговым регистром

```
module top
(
    ...
);
    ...
    reg [31:0] cnt;
    always @ (posedge clk or
posedge reset)
        if (reset)
            cnt <= 32'b0;
        else
            cnt <= cnt + 32'b1;
    wire enable = (cnt [22:0] ==
23'b0);
```

endmodule


```
module top
(
    ...
);
    ...
    wire button_on = ~ key_sw [0];
    reg [3:0] shift_reg;
    always @ (posedge clk or posedge
reset)
        if (reset)
            shift_reg <= 4'b0;
        else if (enable)
            shift_reg <= { button_on,
shift_reg [3:1] };
    assign led = ~ shift_reg;
```

endmodule


Упражнение со сдвиговым регистром

1. “Заставьте” светодиоды **изменить направление** мерцания.
2. **Зациклите** мерцание светодиодов.
3. Измените состояние **семисегментного индикатора**, “заставив” его поочередно **зажигать светодиоды по кругу**.


Упражнение со сдвиговым регистром

 

Сдвиговый регистр

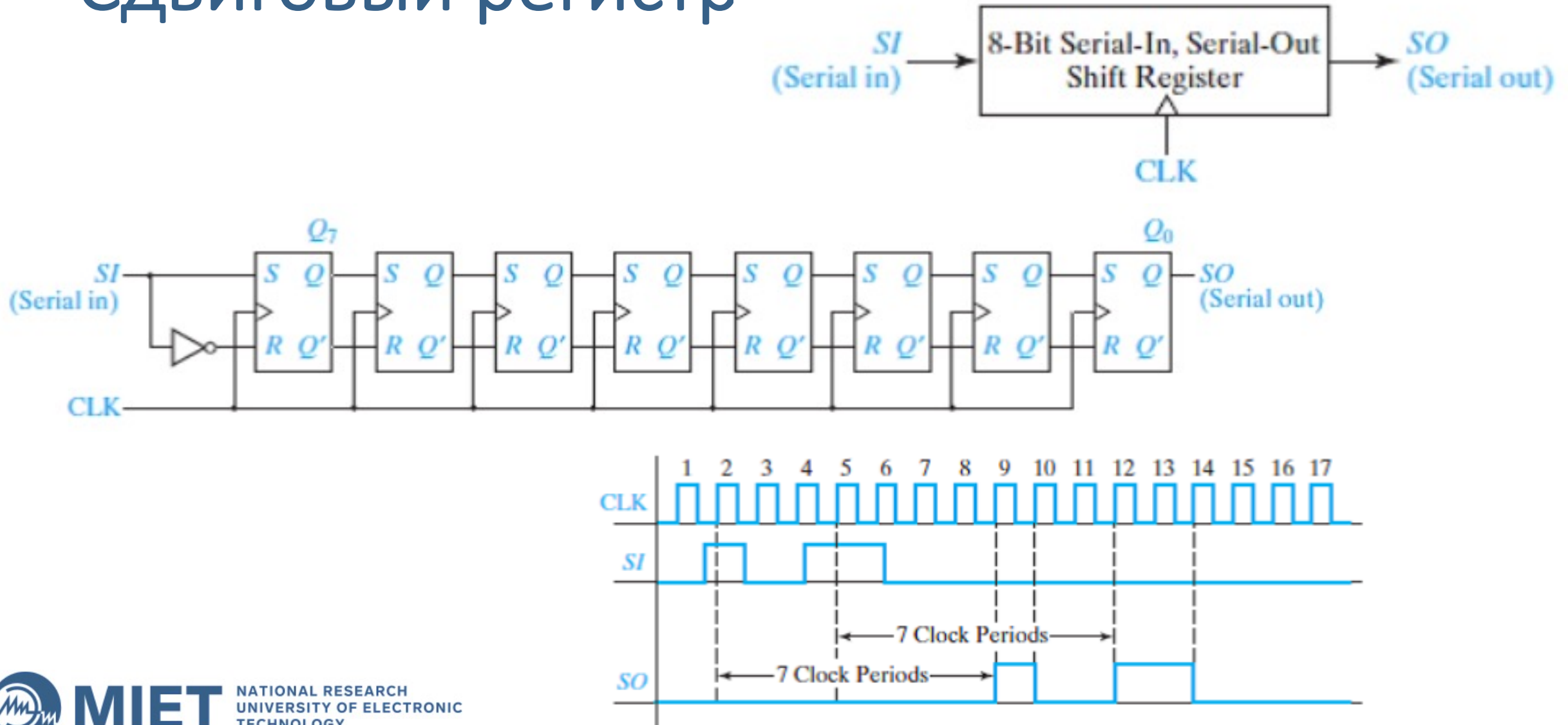

 
Упражнение: вывод слова на семисегментный индикатор



Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA

Вывод слова на семисегментный индикатор при помощи последовательной логики.

Семисегментный индикатор

 

Dec	4-bit шина				7-сегментный индикатор						
	3	2	1	0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Упражнение: вывод слова на семисегментный индикатор

```
module top
(
    ...
);
    ...
    reg [7:0] letter;
    always @*
        case (shift_reg)
            4'b1000: letter = C;
            ...
            default: letter = E;
        endcase

    assign abcdefgh = letter;
endmodule
```

```
module top
(
    ...
);
    ...
    reg [31:0] cnt;


    always @ (posedge clk or posedge
reset)
        if (reset)
            cnt <= 32'b0;
        else
            cnt <= cnt + 32'b1;

    wire enable = (cnt [22:0] ==
23'b0);
endmodule
```

Упражнение со сдвиговым регистром

 1. Увеличьте частоту сигнала `enable`, чтобы текст на семисегментном индикаторе был легко читаем и не мерцал.
2. Выведите на семисегментном индикаторе любое другое слово.
3. Закомментируйте строчку со словом `default` в конструкции `case-encase` и попробуйте заново синтезировать дизайн; постарайтесь объяснить появившееся сообщения САПРа.

Упражнение: вывод слова на семисегментный индикатор



Спасибо за внимание.